Đại số Bool và Biểu đồ Karnaugh


Lý thuyết tổ hợp

Đại số Bool và Biểu đồ Karnaugh

- Đại Số Bool
- Hàm Bool
- Mạch logic
- Biểu đồ Karnaugh


Mở đầu

Xét mạch điện như hình vẽ

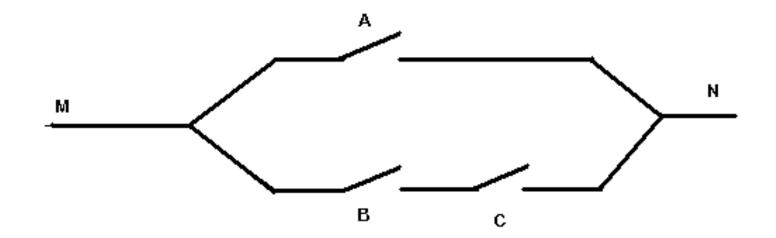

Tùy theo cách trạng thái cầu dao A, B, C mà ta sẽ có dòng điện đi qua MN. Như vậy ta sẽ có bảng giá trị sau

Mở đầu

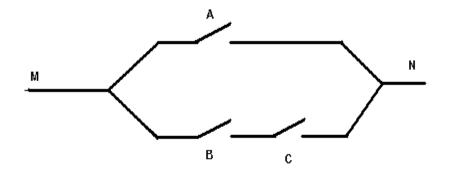

Câu hỏi: Khi mạch điện gồm nhiều cầu dao, làm sao ta có thể kiểm soát được.

Giải pháp là đưa ra công thức, với mỗi biến được xem như là một cầu dao

A	В	С	MN
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Đại Số Bool

Xét tập hợp B = $\{0, 1\}$. Trên B ta định nghĩa hai phép toán \land,\lor như sau:

\wedge	0	1	V	0	1
0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1

Khi đó, B trở thành một đại số Bool

Hàm Bool

Hàm Bool n biến là ánh xạ

 $f: B^n \to B$, trong đó $B = \{0, 1\}$.

Như vậy hàm Bool n biến là một hàm số có dạng : $f = f(x_1, x_2, ..., x_n)$, trong đó mỗi biến trong $x_1, x_2, ..., x_n$ chỉ nhận hai giá trị 0, 1 và f nhận giá trị trong $B = \{0, 1\}$.

Ký hiệu F_n để chỉ tập các hàm Bool n biến.

Ví dụ. Dạng mệnh đề $E = E(p_1, p_2, ..., p_n)$ theo n biến $p_1, p_2, ..., p_n$ là một hàm Bool n biến.

Bảng chân trị

Xét hàm Bool n biến $f(x_1, x_2, ..., x_n)$

Vì mỗi biến x_i chỉ nhận hai giá trị 0, 1 nên chỉ có 2^n trường hợp của bộ biến $(x_1, x_2, ..., x_n)$.

Do đó, để mô tả f, ta có thể lập bảng gồm 2^n hàng ghi tất cả các giá trị của f tùy theo 2^n trường hợp của biến. Ta gọi đây là bảng chân trị của f.

Ví dụ

Xét kết qủa **f** trong việc thông qua một quyết định dựa vào 3 phiếu bầu x, y, z.

Mỗi phiếu chỉ lấy một trong hai giá trị: 1 (tán thành) hoặc 0 (bác bỏ).

Kết qủa **f** là 1 (thông qua quyết định) nếu được đa số phiếu tán thành, là 0 (không thông qua quyết định) nếu đa số phiếu bác bỏ.

Hàm Bool

Khi đó f là hàm Bool theo 3 biến x, y, z có bảng chân trị như sau:

X	у	Z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Các phép toán trên F_n được định nghĩa như sau:

Phép cộng Bool ∨:

Với f, $g \in F_n$ ta định nghĩa tổng Bool của f và g:

$$f \vee g = f + g - fg$$

Suy ra

V	0	1
0	0	1
1	1	1

$$\forall x = (x_1, x_2, ..., x_n) \in B^n,$$

 $(f \lor g)(x) = f(x) + g(x) - f(x)g(x)$

Dễ thấy

$$f \lor g \in F_n \text{ và } (f \lor g)(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

Phép nhân Bool ∧:

Với f, $g \in F_n$ ta định nghĩa tích Bool của f và g

$$f \wedge g = fg$$

$$\forall x = (x_1, x_2, ..., x_n) \in B^n,$$

$$(f \land g)(x) = f(x)g(x)$$

Dễ thấy:

$$f \wedge g \in F_n \text{ và } (f \wedge g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}$$

Ta thường viết fg thay cho f ∧ g

Phép lấy hàm bù:

Với $f \in F_n$ ta định nghĩa hàm bù của f như sau:

$$\overline{f} = 1 - f$$

Dạng nối rời chính tắc của Hàm Bool

Xét tập hợp các hàm Bool của n biến F_n theo n biến $x_1, x_2, ..., x_n$

- Mỗi hàm bool x_i hay \overline{x}_i được gọi là từ đơn.
- Đơn thức là tích khác không của một số hữu hạn từ đơn.
- Từ tối tiểu là tích khác không của đúng n từ đơn.
- Công thức đa thức là công thức biểu diễn hàm Bool thành tổng của các đơn thức.
- Dạng nối rời chính tắc là công thức biểu diễn hàm Bool thành tổng của các từ tối tiểu.


 $x, \overline{x}, y, \overline{y}, z, \overline{z}, t, \overline{t}$ là các từ đơn.

 $x\overline{y}z\overline{t}$; \overline{x} $\overline{y}t$ là các đơn thức.

 $x\overline{y}z\overline{t}$ là từ tối tiểu

$$f = xy\overline{z} \vee \overline{y}z$$

Mạng logic (Mạng các cổng)

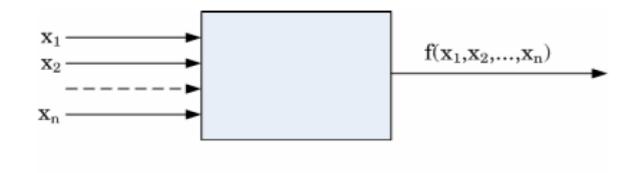


Input: $x_1, x_2,..., x_n$ là các biến Bool

Output $f(x_1, x_2,..., x_n)$ là hàm Bool.

Ta nói mạng logic trên tổng hợp hay biểu diễn hàm Bool f.


Cổng NOT

Kí hiệu cổng

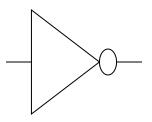

Bảng chân trị



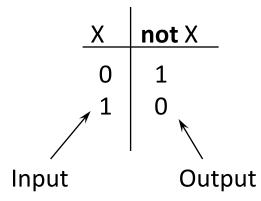


Nếu đưa mức HIGH vào ngõ vào của cổng, ngõ ra sẽ là mức LOW và ngược lại.

$$F(x) = \overline{x}$$

Cổng AND


Cổng AND có ít nhất 2 ngõ vào

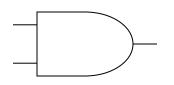

Ngõ ra là 1 khi tất cả các ngõ vào là 1, ngược lại là 0



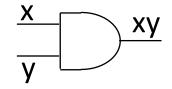
$$x \bullet y, x \wedge y, x \& y, xy$$
 $\frac{x}{y}$



Bảng chân trị

_X	Υ	X and Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Cổng OR

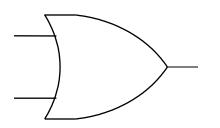

Cổng OR có ít nhất là 2 ngõ vào

Ngõ ra là 1, nếu có một ngõ vào là 1, ngược lại là 0


$$x + y, x \vee y, x | y$$

$$x ext{ or y}$$
 $x + y, x \lor y, x | y$ $x ext{ } x ext{ } y$

Bảng chân trị:

Χ	Υ	X or Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Cổng NAND

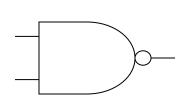

Là cổng bù của AND

Có ngõ ra là ngược lại với cổng AND

$$X \text{ nand } Y = \text{not } (X \text{ and } Y) = \overline{X} \overline{X} \overline{Y} \overline{Z}$$


$$0 \ 0 \ 1$$

$$0 \ 1$$

$$1 \ 0$$

$$1 \ 1$$


Cổng NOR

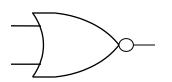

Là cổng bù của OR

Có ngõ ra ngược với cổng OR
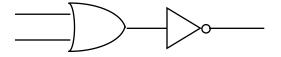
$$X \text{ nor } Y = \text{not } (X \text{ or } Y) = \overline{x \vee y}$$







<u>X</u>	Υ	Ζ
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


Ví dụ
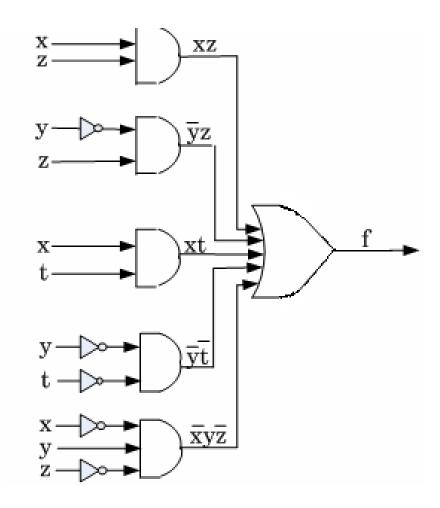
$$f = xz \vee \overline{y}z \vee xt \vee \overline{y}\overline{t} \vee \overline{x}y\overline{z}$$




Ví dụ

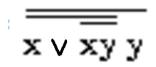

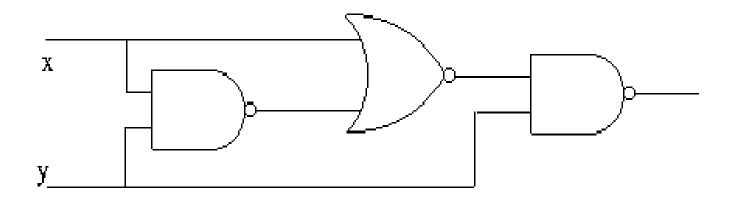

Cho sơ đồ

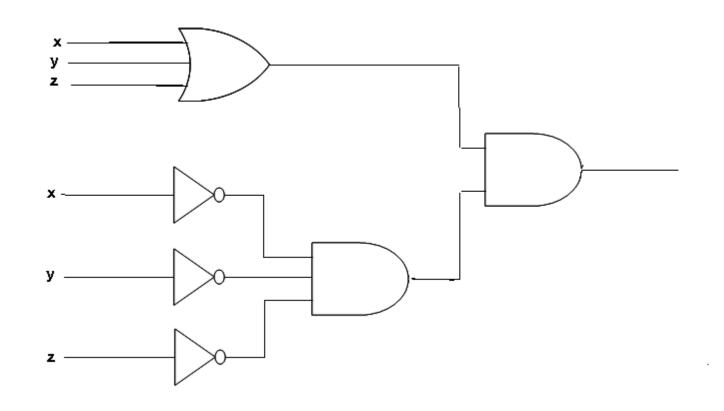

Viết biểu thức f


$$f(x, y, z) = (x \lor y \lor z) \overline{x} \overline{y} \overline{z}$$

Thiết kế một mạch điều khiển bởi 2 cầu dao

Mỗi cầu dao xem như là biến x, y: 1 là bật 0 là tắt Cho F(x, y) = 1 khi đèn sáng và 0 khi đèn tắt Giả sử F(x, y) = 1 khi cả hai cái đều bật hoặc cùng tắt

Ta có bảng chân trị sau

X	У	F(x, y)
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

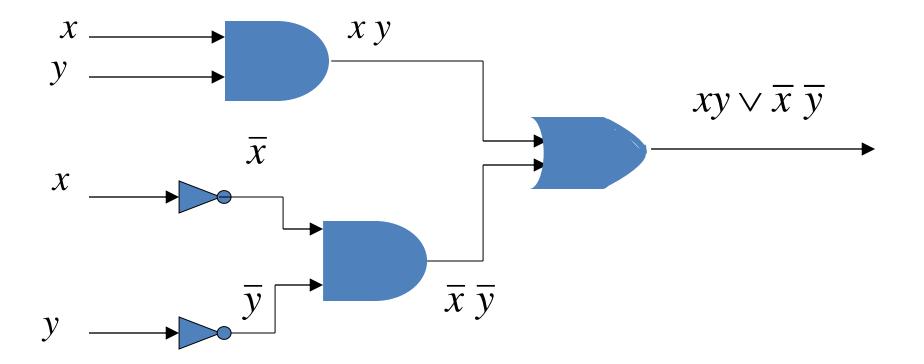


Thiết kế một mạch điều khiển bởi 3 cầu dao

Mỗi cầu dao xem như là biến x, y, z: 1 là bật 0 là tắt Cho F(x, y, z) = 1 khi đèn sáng và 0 khi đèn tắt

Giả sử F(x,y,z) = 1 khi 1 hoặc 3 cái đều bật.

Ta có bảng chân trị sau

X	У	Z	F(x, y, z)
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

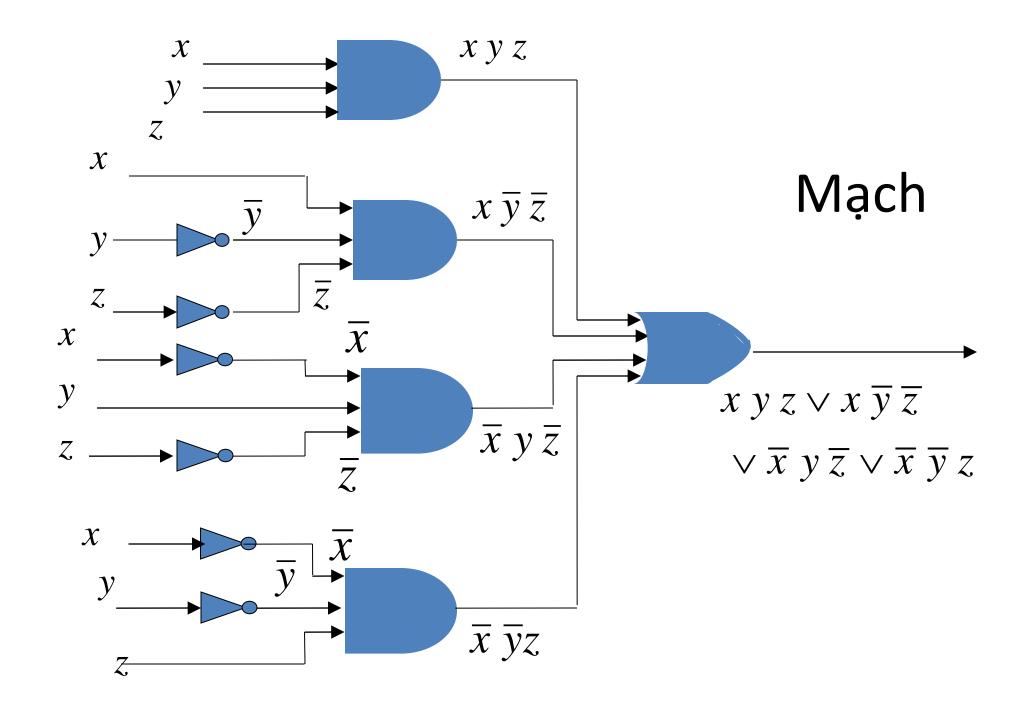

Tối tiểu hoá hàm Bool

Công thức đa thức tối tiểu

Đơn giản hơn

Cho hai công thức đa thức của một hàm Bool:

$$f = m_1 \lor m_2 \lor \dots \lor m_k (F)$$

$$f = M_1 \lor M_2 \lor \dots \lor M_1 (G)$$

Ta nói rằng công thức F đơn giản hơn công thức G nếu tồn tại đơn ánh h: $\{1,2,...,k\} \rightarrow \{1,2,...,l\}$ sao cho với mọi $i \in \{1,2,...,k\}$ thì số từ đơn của m_i không nhiều hơn số từ đơn của $M_{h(i)}$

Công thức đa thức tối tiểu

Đơn giản như nhau

Nếu F đơn giản hơn G và G đơn giản hơn F, thì ta nói F và G đơn giản như nhau.

** Công thức đa thức tối tiểu:

Công thức F của hàm Bool f được gọi là tối tiểu nếu với bất kỳ công thức G của f mà đơn giản hơn F, thì F và G đơn giản như nhau.

Phương pháp biểu đồ Karnaugh

Xét f là một hàm Bool theo n biến $x_1, x_2, ..., x_n$ với n = 3 hoặc 4.

Trường hợp n = 3:

f là hàm Bool theo 3 biến x, y, z. Khi đó bảng chân trị của f gồm 8 hàng. Thay cho bảng chân trị của f ta vẽ một bảng chữ nhật gồm 8 ô, tương ứng với 8 hàng của bảng chân trị, được đánh dấu như sau:

	X	X	$\overline{\mathbf{X}}$	$\overline{\mathbf{X}}$
Z	101	111	011	001
$\overline{\mathbf{Z}}$	100	110	010	000
·	\overline{y}	у	у	\overline{y}

Với qui ước:

Khi một ô nằm trong dãy được đánh dấu bởi x thì tại đó x =1 bởi \overline{x} thì tại đó x =0, tương tự cho y, z.

Các ô tại đó **f** bằng 1 sẽ được đánh dấu (tô đậm hoặc gạch chéo). *Tập các ô được đánh dấu* được gọi là **biểu đồ Karnaugh** của f, ký hiệu là kar(f).

	X	X	$\overline{\mathbf{X}}$	$\overline{\mathbf{X}}$
Z	101	111	011	001
$\overline{\mathbf{Z}}$	100	110	010	000
•	\overline{y}	у	у	$\overline{\overline{y}}$

Trường hợp n = 4:

f là hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t. Khi đó bảng chân trị của f gồm 16 hàng.

 Thay cho bảng chân trị của f ta vẽ một bảng chữ nhật gồm 16 ô, tương ứng với 16 hàng của bảng chân trị, được đánh dấu như sau:

	X	X	$\overline{\mathbf{X}}$	$\overline{\mathbf{X}}$	
Z	1010	1110	0110	0010	\overline{t}
Z	1011	1111	0111	0011	t
$\overline{\mathbf{Z}}$	1001	1101	0101	0001	t
$\overline{\mathbf{Z}}$	1000	1100	0100	0000	\overline{t}
	\overline{y}	у	у	\overline{y}	

Với qui ước:

Khi một ô nằm trong dãy được đánh dấu bởi x thì tại đó x = 1, bởi \overline{x} thì tại đó x = 0, tương tự cho y, z, t.

Các ô tại đó **f** bằng 1 sẽ được đánh dấu (tô đậm hoặc gạch chéo). Tập các ô được đánh dấu được gọi là biểu đồ karnaugh của f, ký hiệu là kar(f).

Trong cả hai trường hợp, hai ô được gọi là **kề nhau** (theo nghĩa rộng), nếu chúng là hai ô liền nhau hoặc chúng là ô đầu, ô cuối của cùng một hàng (cột) nào đó.

Nhận xét rằng, do cách đánh dấu như trên, hai ô kề nhau chỉ lệch nhau ở một biến duy nhất.

Định lý

Cho f, g là các hàm Bool theo n biến $x_1, x_2, ..., x_n$. Khi đó:

- a) $kar(f \land g) = kar(f) \cap kar(g)$. (tích)
- b) $kar(f \lor g) = kar(f) \cup kar(g)$. (tổng)
- c) kar(f) gồm đúng một ô khi và chỉ khi f là một từ tối tiểu.

Tế bào

Tế bào là hình chữ nhật (theo nghĩa rộng) gồm 2^{n-k} ô

n: số biến

k: số từ đơn của đơn thức

Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ karnaugh của một đơn thức duy nhất m.

Cách xác định m như sau:

 Lần lượt chiếu T lên các cạnh, nếu toàn bộ hình chiếu nằm trọn trong một từ đơn nào thì từ đơn đó mới xuất hiện trong m.

Ví dụ 1: Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t.

Biểu đồ karnaugh của đơn thức $x\overline{y}z\overline{t}$ là

	X	X	$\overline{\mathbf{X}}$	$\overline{\mathbf{X}}$	
Z					$\overline{\mathbf{t}}$
Z					t
$\overline{\mathbf{Z}}$					t
$\overline{\mathbf{Z}}$					$\overline{\mathrm{t}}$
	$\overline{\mathbf{y}}$	У	У	$\overline{\mathbf{y}}$	ı

n=4 (số biến)

k=4 (số từ đơn của đơn thức: $x, \overline{y}, z, \overline{t}$)

 $2^{n-k}=2^0=1$ ô

Ví dụ 2: Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t.


Biểu đồ karnaugh của đơn thức $\overline{\mathbf{y}}\mathbf{z}\overline{\mathbf{t}}$ là

	X	X	$\overline{\mathbf{X}}$	$\overline{\mathbf{X}}$	
Z					$\overline{\mathrm{t}}$
Z					t
$\overline{\mathbf{Z}}$					t
$\overline{\mathbf{Z}}$					$\overline{\mathrm{t}}$
	\overline{y}	у	у	\overline{y}	ı

n=4 (số biến) k=3 (số từ đơn của đơn thức: y, z, t) 2^{n-k}=2¹=2 ô

Ví dụ 3:


Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t.

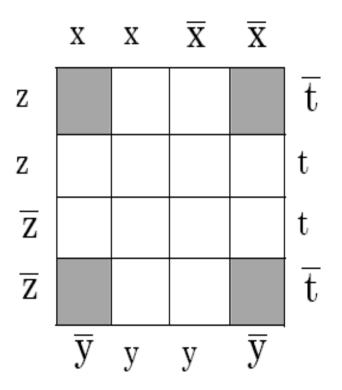

Ví dụ 4:


Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t.

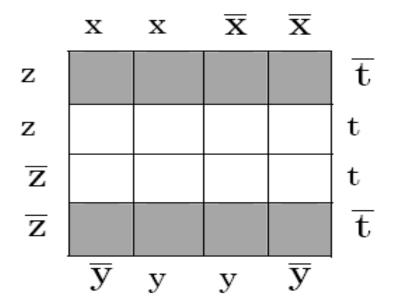Biểu đồ karnaugh của đơn thức $\,\overline{t}\,$ là



Ví dụ 5. Xét các hàm Bool theo 4 biến x, y, z, t.

Tế bào sau:

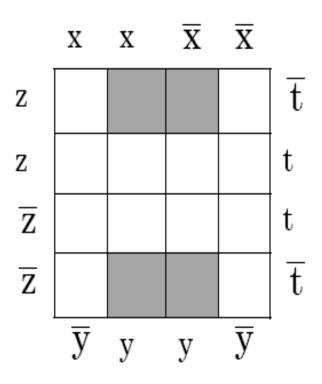

Là biểu đồ Karnaugh của đơn thức nào?


là biểu đồ karnaugh của đơn thức $y\overline{t}$.

Tế bào lớn


Cho hàm Bool f. Ta nói T là một tế bào lớn của kar(f) nếu T thoả hai tính chất sau:

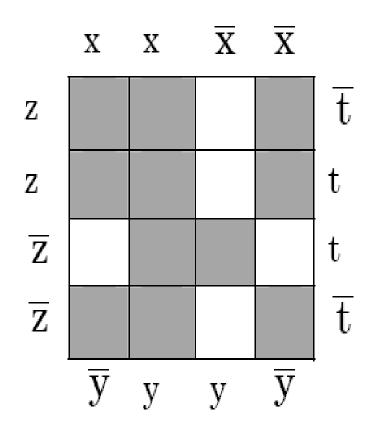
- a) T là một tế bào và T ⊆ kar(f).
- b) Không tồn tại tế bào T' nào thỏa T' \neq T và T \subseteq T' \subseteq kar(f).


Ví dụ. Xét hàm Bool f theo 4 biến x, y, z, t có biểu đồ karnaugh như sau:





Kar(f) có 6 tế bào lớn như sau:

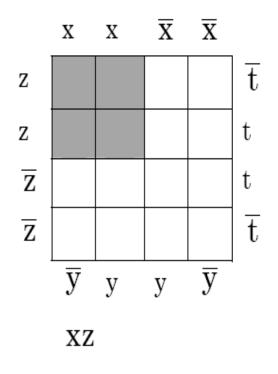


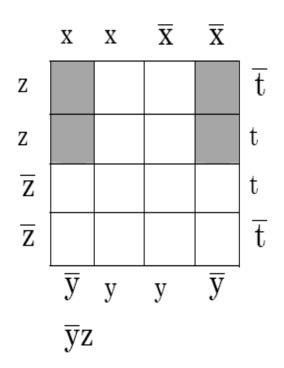

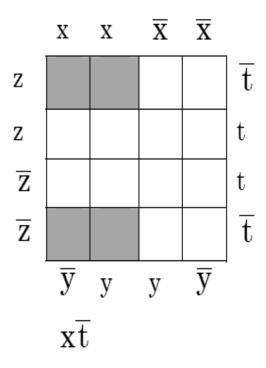

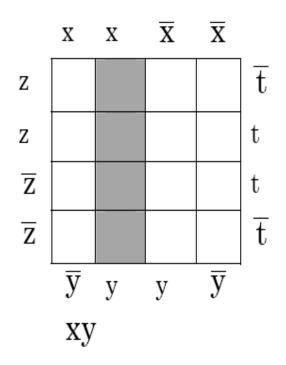

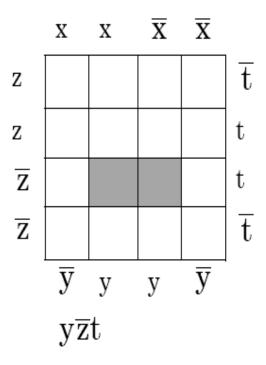

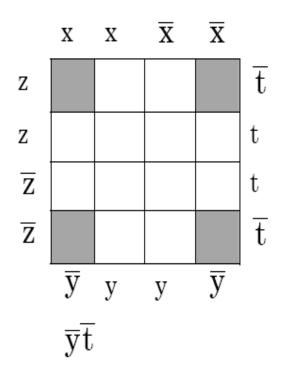

Thuật toán

Bước 1: Vẽ biểu đồ karnaugh của f.

Bước 2: Xác định tất cả các tế bào lớn của kar(f).

Bước 3: Xác định các tế bào lớn m nhất thiết phải chọn.

Ta nhất thiết phải chọn tế bào lớn T khi tồn tại một ô của kar(f) mà ô này chỉ nằm trong tế bào lớn T và không nằm trong bất kỳ tế bào lớn nào khác.

- Nếu các tế bào lớn chọn được ở bước 3 đã phủ được kar(f) thì ta có duy nhất một phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f).
- Nếu các tế bào lớn chọn được ở bước 3 chưa phủ được kar(f) thì:
- Xét một ô chưa bị phủ, sẽ có ít nhất hai tế bào lớn chứa ô này, ta chọn một trong các tế bào lớn này. Cứ tiếp tục như thế ta sẽ tìm được tất cả các phủ gồm các tế bào lớn của kar(f).
- Loại bỏ các phủ không tối tiểu, ta tìm được tất cả các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f).


Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f.


- Từ các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f) tìm được ở bước 4 ta xác định được các công thức đa thức tương ứng của f.
- Loại bỏ các công thức đa thức mà có một công thức đa thức nào đó thực sự đơn giản hơn chúng.
- Các công thức đa thức còn lại chính là các công thức đa thức tối tiểu của f.


Ví dụ 1


• Tìm tất cả các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool:

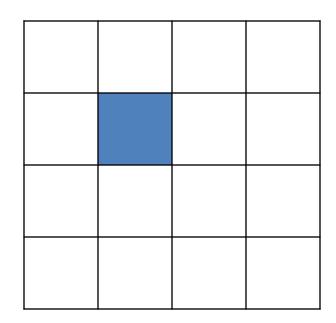
$$f(x, y, z, t) = xyzt \lor x\overline{y} \lor x\overline{z} \lor yz \lor xy(\overline{z} \lor \overline{t})$$
$$= xyzt \lor x\overline{y} \lor x\overline{z} \lor yz \lor xy\overline{z} \lor xy\overline{t}$$




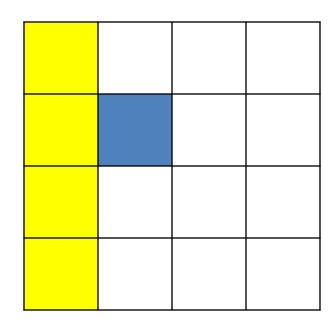

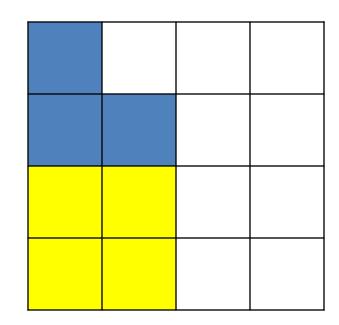

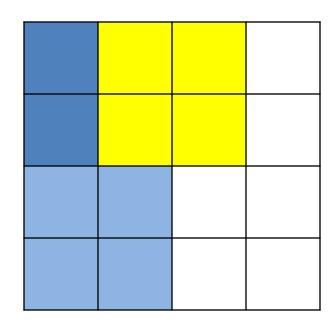


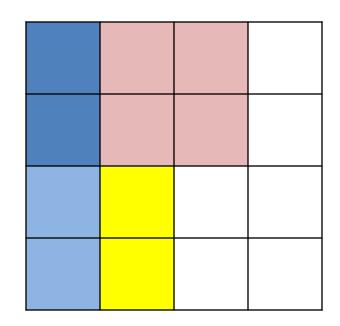

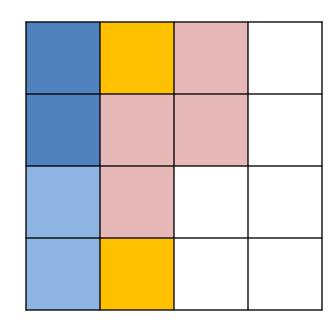


$$f(x, y, z, t) = xyzt \lor x\overline{y} \lor x\overline{z} \lor yz \lor xy\overline{z} \lor xy\overline{t}$$

Bước 1:Vẽ kar(f):

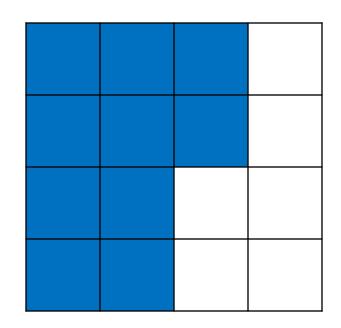

$$f(x, y, z, t) = xyzt \lor x\overline{y} \lor x\overline{z} \lor yz \lor xy\overline{z} \lor xy\overline{t}$$

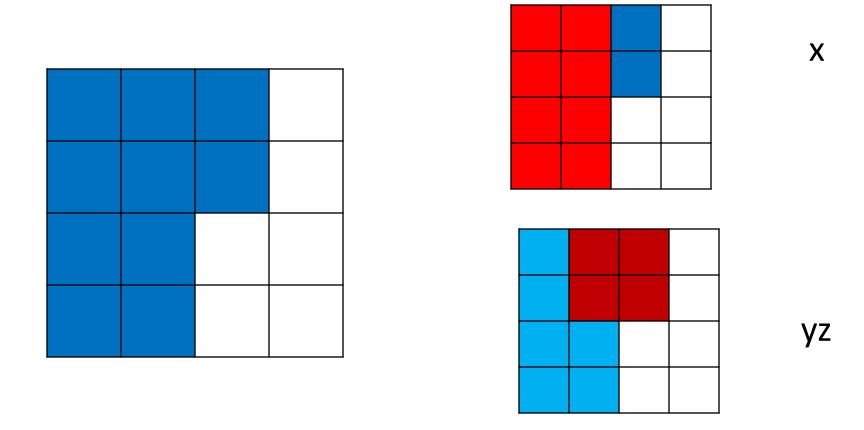Bước 2: Kar(f) có các tế bào lớn như sau:



$$f(x, y, z, t) = xyzt \lor x\overline{y} \lor x\overline{z} \lor yz \lor xy\overline{z} \lor xy\overline{t}$$

Bước 3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn:

- Ô 1 nằm trong một tế bào lớn duy nhất x. Ta chọn x.
- Ô 3 nằm trong một tế bào lớn duy nhất yz. Ta chọn yz.

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

1	2	
4	5	
7	8	
9	10	

2	3	
5	6	

X

yz

Bước 4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

X	,

Ta được duy nhất một phủ tối tiểu
gồm các tế bào lớn của kar(f):
x v yz.

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

yz

$$f(x, y, z, t) = xyzt \lor x\overline{y} \lor x\overline{z} \lor yz \lor xy\overline{z} \lor xy\overline{t}$$

Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f

Ứng với phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn tìm được ở bước 4 ta tìm được duy nhất một công thức đa thức tối tiểu của f:

 $x \vee yz$

Bài tập 1:

$$f = \overline{y}zt \vee \overline{y}\overline{z}\overline{t} \vee y\overline{z}\overline{t} \vee xyzt \vee \overline{x}z\overline{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

B1: Vẽ Kar(f)

$$f = \overline{y}zt \vee \overline{y}\overline{z}\overline{t} \vee y\overline{z}\overline{t} \vee xyzt \vee \overline{x}z\overline{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

		1	2
3	4		5
6	7	8	9


		1	2
3	4		5
6	7	8	9

 $\overline{\mathbf{z}}\overline{\mathbf{t}}$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9


 $\overline{x}\,\overline{y}z$

 $\overline{x}\overline{t}$

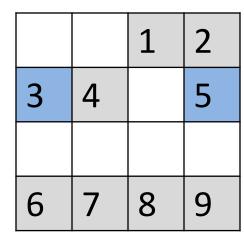

 $\overline{y}zt$

xzt

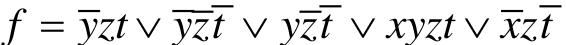


		J		~~	, , ,		, , ,			G -				
		1	2				1	2				1	2	
3	4		5	•	3	4		5		3	4		5	
6	7	8	9		6	7	8	9		6	7	8	9	
		1	2			2	$ar{ extsf{z}}\overline{ extsf{t}}$					$\overline{\mathbf{x}}\overline{\mathbf{t}}$	•	
_								1	2				1	2
3	4		5											
						3	4		5		3	4		5
6	7	8	9											
						6	7	8	9		6	7	8	9
	/ .		zt			- 1	41.16	X	уz	_			$\overline{y}z$	t


B3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn

$$f = \overline{y}zt \vee \overline{y}\overline{z}\overline{t} \vee y\overline{z}\overline{t} \vee xyzt \vee \overline{x}z\overline{t}$$

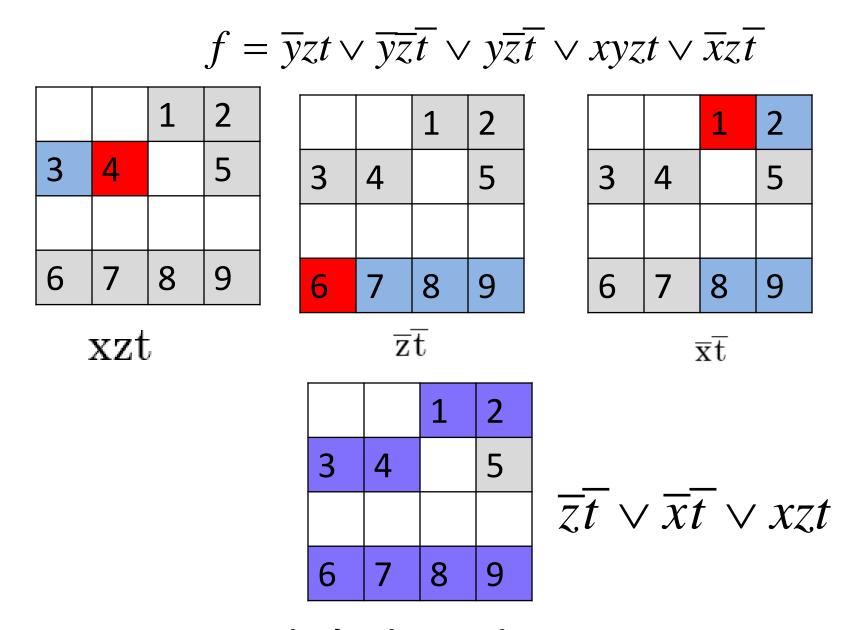- Bước 3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn
 - Ô 6 nằm trong một tế bào lớn duy nhất $\overline{z}\overline{t}$
 - Ta chọn $\overline{z}\overline{t}$
 - Ô 1 nằm trong một tế bào lớn duy nhất $\overline{x}t$
 - Ta chọn $\overline{x}t$
 - Ô 4 nằm trong một tế bào lớn duy nhất xzt
 - Ta chọn xzt


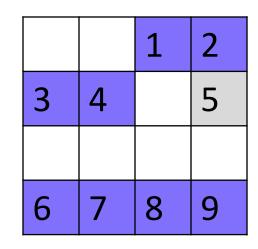
$$f = \overline{y}zt \vee \overline{y}\overline{z}\overline{t} \vee y\overline{z}\overline{t} \vee xyzt \vee \overline{x}z\overline{t}$$



Còn lại ô 5 chưa bị phủ Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

$$\overline{z}\overline{t} \vee \overline{x}\overline{t} \vee xzt$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$$\overline{X} \, \overline{y} z$$

 $\overline{y}zt$

$$f = \overline{y}zt \vee \overline{y}\overline{z}\overline{t} \vee y\overline{z}\overline{t} \vee xyzt \vee \overline{x}z\overline{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

Còn lại ô 5 chưa bị phủ Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

$$\overline{z}\overline{t} \vee \overline{x}\overline{t} \vee xzt \vee \overline{xy}z$$

$$\overline{x}\,\overline{y}z$$

C								
<i>†</i>	$\overline{y}zt \vee$	v7t	\/	v7t	\/	xv7t	\/	x7t
J	$y \sim v$	y L, v	V	y L, v	V		V	

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

Còn lại ô 5 chưa bị phủ Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

$$\overline{z}\overline{t} \vee \overline{x}\overline{t} \vee xzt \vee \overline{y}zt$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

 $\overline{y}zt$

$$f = \overline{y}zt \vee \overline{y}\overline{z}\overline{t} \vee y\overline{z}\overline{t} \vee xyzt \vee \overline{x}z\overline{t}$$

• Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f

$$\overline{z}\overline{t} \vee \overline{x}\overline{t} \vee xzt \vee \overline{x}\overline{y}z$$


$$\overline{z}\overline{t} \vee \overline{x}\overline{t} \vee xzt \vee \overline{y}zt$$


Bài tập 2:

• Hãy xác định các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool:

$$f = xz(\bar{y} \vee \bar{t}) \vee \bar{x} \, \bar{z} \, \bar{t} \vee z \, (yt \vee \bar{x} \, \bar{y})$$

• Biểu đồ Karnaugh:

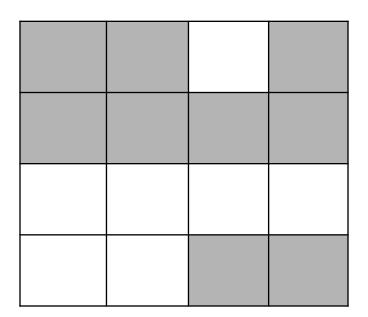

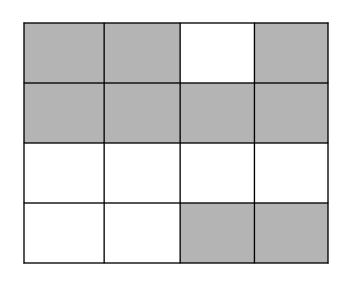

Các tế bào lớn:

$$xz$$
, $\overline{y}z$, zt , \overline{x} \overline{z} \overline{t} , \overline{x} \overline{y} \overline{t}

• Các tế bào lớn bắt buộc phải chọn là:

$$xz, zt, \overline{x} \overline{z} \overline{t}$$

• Còn lại ô (1,4) có thể nằm trong 2 tế bào lớn:

$$\bar{y}z, \bar{x} \bar{y} \bar{t}$$

• Do đó có 2 công thức đa thức tương ứng với phủ tối tiểu:

$$f = xz \lor zt \lor \overline{x} \, \overline{z} \, \overline{t} \lor \overline{x} \, \overline{y} \, \overline{t}$$
$$f = xz \lor zt \lor \overline{x} \, \overline{z} \, \overline{t} \lor \overline{y}z$$

• Trong đó chỉ có công thức thứ hai là tối tiểu.